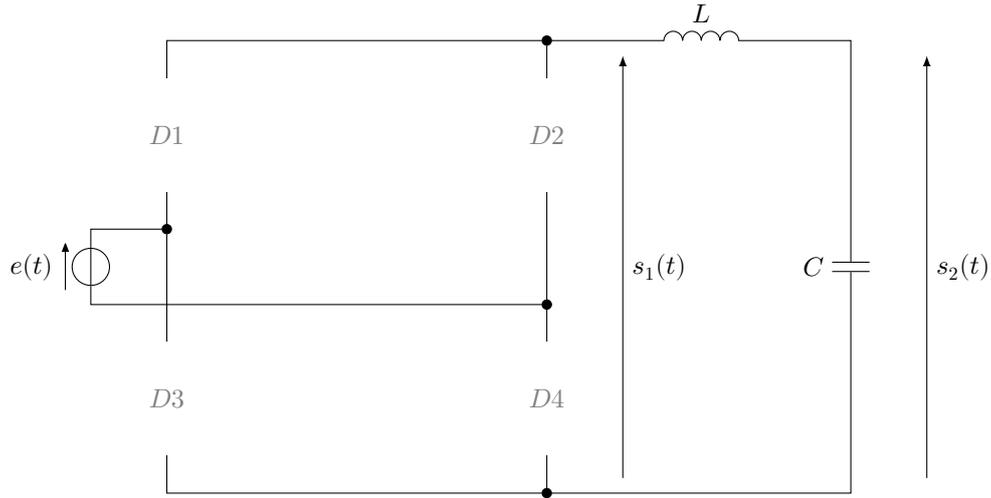





Ne rien écrire


dans la partie barrée



**Figure B** Redresseur PD2 avec filtrage par cellule LC

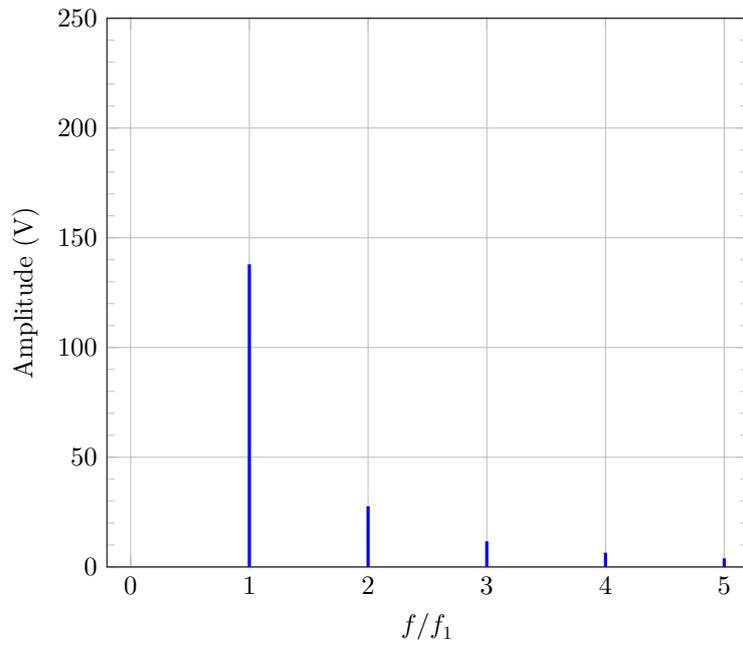

**Figure C** Spectre d'amplitude du signal  $s_1(t)$  de fréquence  $f_1$

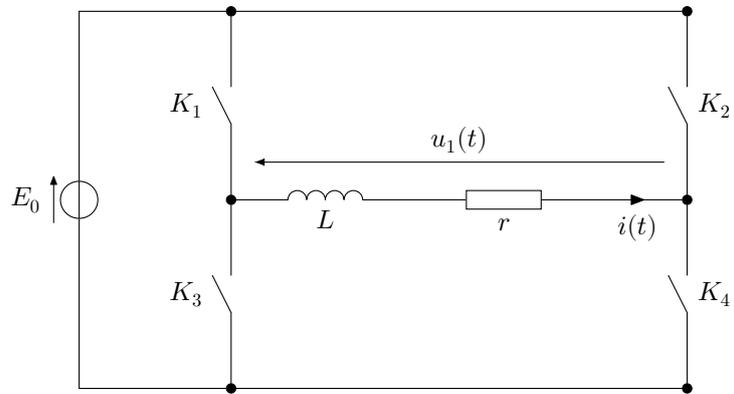

**Figure D** Onduleur pleine onde

	$K_1$	$K_2$	$K_3$	$K_4$	$u_1(t)$
$0 < t < T_0/2$	fermé				
$T_0/2 < t < T_0$					

**Figure E**